

FORMATION EMBARQUÉE

Module 03 — Arduino

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 03 — Arduino : l'embarqué par la pratique

Arduino = une carte à microcontrôleur + un IDE + un écosystème de bibliothèques. C'est le meilleur terrain d'entraînement : chaque concept des modules 00-02 s'y touche du doigt. Le langage est du **C++** avec deux fonctions imposées : `setup()` et `loop()` .

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/arduino/](https://wokwi.com/mini-tp/arduino/) — un feu piéton à câbler et coder sur Wokwi. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Le matériel

1.1 Cartes courantes

Carte	Micro	Flash/RAM	Tension	Points forts
Uno / Nano	ATmega328P (8 bits, 16 MHz)	32 Ko / 2 Ko	5 V	La référence pour apprendre
Mega 2560	ATmega2560	256 Ko / 8 Ko	5 V	Beaucoup de broches
ESP32	Xtensa 32 bits, 240 MHz	4 Mo / 520 Ko	3,3 V	Wi-Fi + Bluetooth intégrés
ESP8266	32 bits, 80 MHz	4 Mo / 80 Ko	3,3 V	Wi-Fi pas cher
RP2040 (Pico)	2 cœurs ARM M0+	2 Mo / 264 Ko	3,3 V	PIO (E/S programmables)

Commence sur **Uno ou Nano** (robuste, 5 V, documentation infinie), passe à l'**ESP32** dès que tu veux du réseau.

1.2 Broches de l'Uno

- **D0–D13** : numériques (entrée/sortie). D0/D1 = UART (éviter). Les broches marquées  (3, 5, 6, 9, 10, 11) font du **PWM**.
- **A0–A5** : entrées analogiques (ADC 10 bits). A4/A5 = I2C (SDA/SCL).
- **D10–D13** : SPI (CS, MOSI, MISO, SCK).
- Alimentation : 5 V, 3,3 V, GND, Vin (7–12 V).
- ⚠ Max ~20 mA par broche : une LED exige sa **résistance série** (220 Ω) ; un moteur exige un **transistor ou driver** — jamais en direct.

1.3 Outils

- **IDE Arduino 2.x** (simple) ou **VS Code + PlatformIO** (pro : gestion de bibliothèques par projet, debug, multi-cartes). Passe à PlatformIO dès que tu es à l'aise.
- Simulateurs sans matériel : **Wokwi** (<https://wokwi.com>, gratuit, dans le navigateur) et Tinkercad Circuits.

2. Structure d'un sketch

```
// Constantes de câblage en tête de fichier
const uint8_t BROCHE_LED = 13;

void setup() {                               // exécuté UNE fois au démarrage
    pinMode(BROCHE_LED, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);                     // ouvre le port série vers le PC
}

void loop() {                                // exécuté en boucle, indéfiniment
    digitalWrite(BROCHE_LED, HIGH);
    delay(500);                               // bloque 500 ms (on fera mieux, §5)
    digitalWrite(BROCHE_LED, LOW);
    delay(500);
}
```


En coulisses, l'environnement fournit un `main()` qui appelle `setup()` puis `loop()` en boucle infinie — exactement le squelette bare-metal du module 01.

3. Les E/S fondamentales

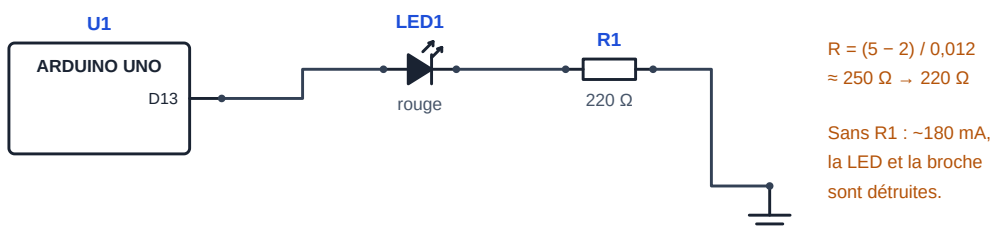3.1 Numérique

Le montage de base d'une sortie : une LED **ne se branche jamais seule**. Elle se comporte comme une diode, pas comme une résistance — sans limitation, le courant n'est borné que par la résistance interne de la broche.


Commander une LED — la résistance n'est pas facultative



Commander une LED : montage et calcul de la résistance série

Et le montage de base d'une entrée. Une broche configurée en entrée sans rien au bout est **flottante** : elle capte le bruit ambiant et son état change tout seul. Le pull-up interne lui donne un niveau de repos.

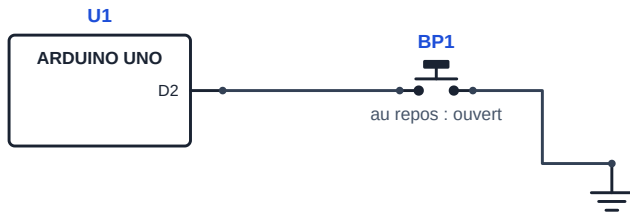Lire un bouton — le pull-up interne évite l'entrée flottante



```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
```

Relâché → D2 lu à 5 V → HIGH
Appuyé → D2 tiré à 0 V → LOW

La logique est inversée :
if (digitalRead(2) == LOW)
/* le bouton est appuyé */

Lire un bouton avec le pull-up interne


```
pinMode(7, INPUT_PULLUP);           // bouton entre broche et GND
bool appuye = (digitalRead(7) == LOW); // pull-up → LOW = appuyé (logique inversée)

pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
```

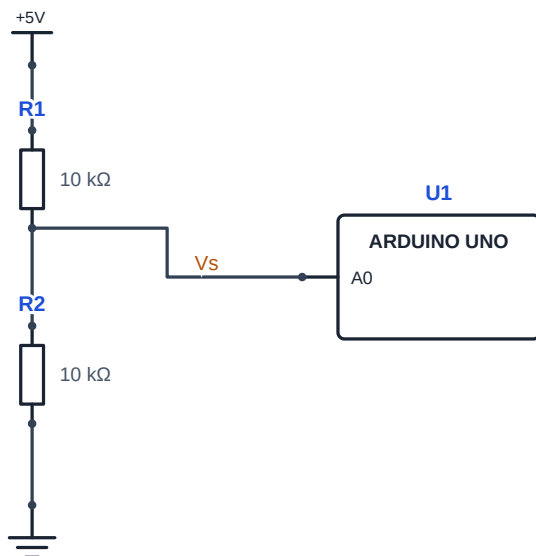3.2 Analogique

Toute mesure analogique repose sur le même montage : le **pont diviseur**. Le convertisseur ne sait lire qu'une tension ; le pont transforme une résistance variable — donc une grandeur physique — en tension.

Pont diviseur — mesurer une grandeur, adapter une tension



$$V_s = V_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$\text{Ici : } 5 \times 10 / 20 = 2,5 \text{ V}$$


Remplacez R1 par une LDR
ou une thermistance : la
tension devient une mesure.

analogRead(A0) → 0 à 1023

Pont diviseur : la base de toute entrée analogique

Le potentiomètre est ce même pont, avec un curseur qui déplace le point de partage.

Potentiomètre sur une entrée analogique

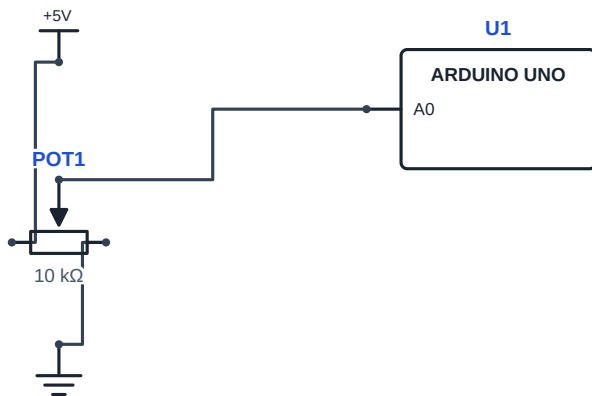

Le curseur partage la piste en deux résistances : c'est un pont diviseur réglable.

Butée basse → 0 V → 0
Milieu → 2,5 V → 512
Butée haute → 5 V → 1023

Potentiomètre câblé sur une entrée analogique

```
int brut = analogRead(A0);           // 0..1023 pour 0..5 V
float volts = brut * (5.0 / 1023.0);
int pct = map(brut, 0, 1023, 0, 100); // règle de trois intégrée

analogWrite(9, 128);                 // PWM ~50 % (0..255) – pas un vrai DAC !
```

3.3 Port série (ton meilleur ami pour déboguer)

```
Serial.begin(115200);
Serial.print("temp = ");
Serial.println(temperature);


if (Serial.available()) {           // des octets sont arrivés du PC
    char c = Serial.read();
    if (c == '1') digitalWrite(13, HIGH);
}
```

Le **Moniteur série** de l'IDE affiche ces messages ; le **Traceur série** trace les valeurs en courbes.

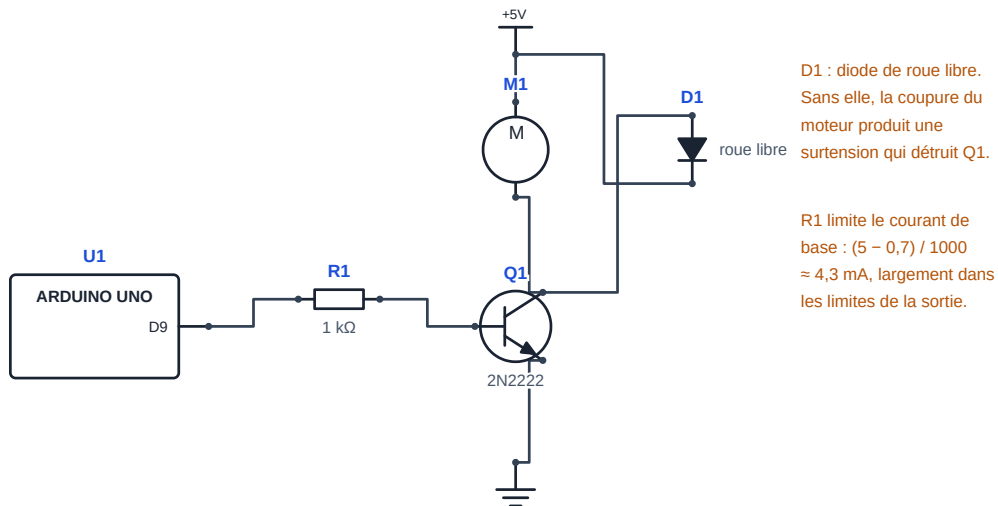4. Capteurs et actionneurs classiques

Une sortie de l'ATmega328P fournit **20 mA** au mieux (40 mA en valeur absolue à ne jamais atteindre). Un moteur, un relais ou une lampe en demandent dix à cent fois plus : il faut un étage de puissance, et le transistor en commutation est le plus simple.


Commander un moteur — une sortie ne fournit que 20 mA



Commande d'un moteur par transistor, avec diode de roue libre

Quand la charge est alimentée par une autre source — machine, secteur — on ne relie pas les masses. L'optocoupleur transmet l'ordre par la lumière et laisse les deux circuits électriquement séparés.

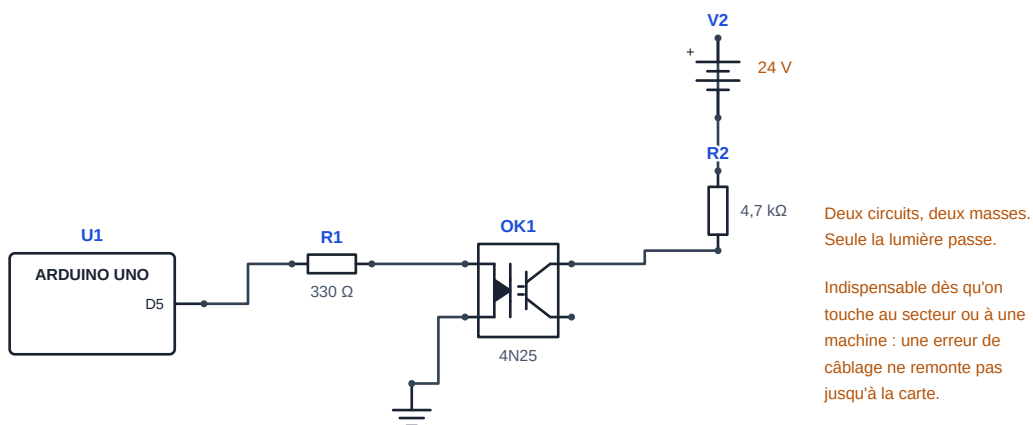
Optocoupleur — commander sans relier les masses



Optocoupleur : commander une charge sans relier les masses

Côté affichage, un afficheur 7 segments n'est rien d'autre que huit LED dans le même boîtier — donc huit résistances.

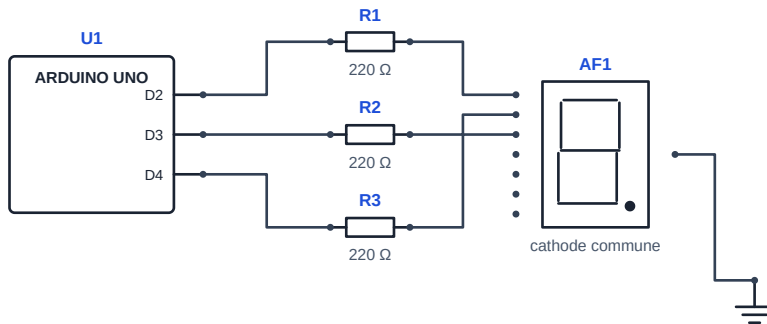Afficheur 7 segments — une résistance par segment



Sept segments, sept résistances : chacun est une LED indépendante.

Une seule résistance sur le commun ne marcherait pas : la luminosité changerait selon le chiffre affiché.

(3 segments dessinés sur 7)

Afficheur 7 segments : une résistance par segment

```
// ---- Potentiomètre → luminosité LED
int pot = analogRead(A0);
analogWrite(9, pot / 4);          // 0..1023 → 0..255

// ---- Capteur ultrason HC-SR04 (distance)
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW);
long duree = pulseIn(ECHO, HIGH); // µs aller-retour
float cm = duree / 58.0;

// ---- Servo-moteur
#include <Servo.h>
Servo s;
s.attach(9);
s.write(90);                      // angle 0..180°

// ---- Température/humidité DHT22 (bibliothèque "DHT sensor library")
#include <DHT.h>
DHT dht(2, DHT22);
dht.begin();
float t = dht.readTemperature();


// ---- I2C : écran OLED SSD1306 (bibliothèque Adafruit SSD1306)
// ---- SPI : carte SD (bibliothèque SD)
```

Installer une bibliothèque : IDE → Croquis → Inclure une bibliothèque → Gérer les bibliothèques. Avec PlatformIO : `lib_deps` dans `platformio.ini`.

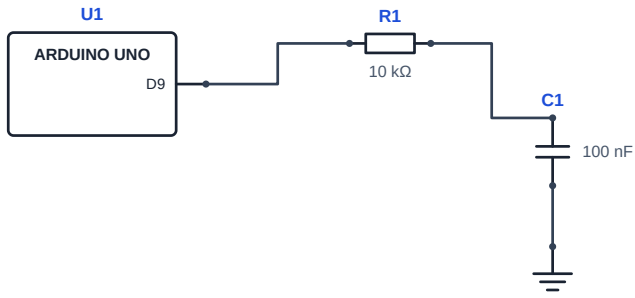4.1 Lisser une PWM

`analogWrite()` ne produit pas une tension continue : c'est un créneau dont on règle le rapport cyclique. Pour obtenir une vraie tension — piloter un amplificateur, produire une consigne — il faut filtrer.

Filtre RC — transformer une PWM en tension continue



$$\tau = R \times C = 1 \text{ ms}$$

Vs

La PWM de l'Arduino bat à 490 Hz, soit 2 ms de période.

τ du même ordre que la période : il reste de l'ondulation. Pour lisser vraiment, prenez $\tau \geq 10 T$.

Filtre RC : transformer une PWM en tension continue

5. LE tournant : programmer sans `delay()`

`delay()` fige tout : impossible de surveiller un bouton pendant qu'une LED clignote. La solution : horodater avec `millis()` (millisecondes depuis le démarrage) et tester le temps écoulé.

```
const uint32_t PERIODE = 500;
uint32_t derniere_bascule = 0;

void loop() {
    uint32_t maintenant = millis();

    if (maintenant - derniere_bascule >= PERIODE) { // soustraction : robuste
        derniere_bascule = maintenant;             // au débordement 49 jours
        digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    }

    // ...la boucle reste libre pour lire boutons, capteurs, série...
}
```

Ce motif (« blink without delay ») + la machine d'états du module 01 = tu peux gérer *plusieurs* activités simultanées sur un seul micro sans OS. C'est la compétence Arduino qui sépare débutant et intermédiaire.

6. Interruptions

```
volatile uint32_t compte_tours = 0;    // volatile : partagé avec l'ISR !

void isr_capteur() {                  // ISR : courte, pas de Serial, pas de delay
    compte_tours++;
}

void setup() {
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr_capteur, FALLING);
}

void loop() {
    noInterrupts();                  // section critique : lecture atomique
    uint32_t copie = compte_tours;
    interrupts();
    // ...utiliser copie...
}
```

Sur Uno, seules D2 et D3 ont des interruptions externes ; sur ESP32, presque toutes les broches.

7. Projet fil rouge : station météo connectée

Monte en compétence par étapes — chaque étape est un projet fonctionnel :

1. **Blink** puis blink sans `delay()` . (GPIO, millis)
2. **Bouton anti-rebond** qui change le mode de clignotement. (entrées, FSM)
3. **Lecture DHT22** affichée sur le moniteur série toutes les 2 s. (capteur, bibliothèque, timing non bloquant)
4. **Écran OLED I2C** qui affiche température + humidité. (I2C)
5. **Enregistrement sur carte SD** en CSV avec horodatage RTC. (SPI, fichiers)
6. **Version ESP32** : envoi des mesures en Wi-Fi (HTTP ou MQTT vers un broker Mosquitto). (réseau, JSON)
7. **Alerte** : seuil réglable par potentiomètre, buzzer + LED rouge, hystérésis pour éviter le clignotement autour du seuil. (ADC, logique)

À la fin tu auras utilisé : GPIO, ADC, PWM, I2C, SPI, UART, interruptions, FSM, réseau — c'est-à-dire *tout* le module 00 en vrai.

8. Bonnes pratiques et pièges Arduino

1. **int** fait 16 bits sur Uno : `millis()` retourne un `uint32_t` , stocke-le dans un `uint32_t` , pas un `int` .
2. La RAM fait 2 Ko : `Serial.println(F("texte"))` garde la chaîne en flash au lieu de la RAM.
3. `String` (la classe Arduino) fragmente le tas → sur Uno, préférer les tableaux de `char` .
4. Débranche D0/D1 pendant le téléversement si tu y as branché quelque chose.

5. Alimente les moteurs/servos par une **alimentation séparée** (masses communes !) — les pics de courant redémarrent la carte.
 6. Structure ton code en fonctions/classes dès 50 lignes ; un sketch n'est pas obligé d'être un plat de spaghettis.
 7. Mesure la place : l'IDE affiche l'usage flash/RAM à chaque compilation.
-

9. Après Arduino : STM32 et le monde pro

Quand Arduino te semblera petit : - **STM32 "Blue Pill" / Nucleo + STM32CubeIDE** : tu configures les horloges et périphériques toi-même (HAL en C), tu débogues avec ST-Link. C'est l'environnement des offres d'emploi « firmware ». - Le chemin : refaire la station météo sur STM32 avec la HAL, puis avec **FreeRTOS** (module 06), puis en accès registres direct. - Tout cela est détaillé pas à pas dans le **Module 10 — STM32**.

Exercices

1. Chenillard de 4 LED, vitesse réglée par potentiomètre, sans `delay()`.
2. Compteur de passages : capteur ultrason + interruption timer, affichage OLED, remise à zéro par bouton (anti-rebond).
3. Thermostat : DHT22 + relais (simulé par LED) + hystérésis de 0,5 °C + consigne réglable, le tout en machine d'états.
4. Sur Wokwi si pas de matériel : reproduis les exercices 1 à 3.

➡ Suite : **Module 04 — VHDL & FPGA** : on quitte le logiciel pour décrire du matériel.